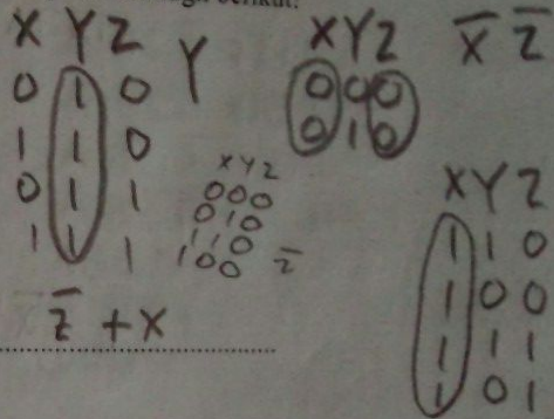


### Percobaan 3

1. Fungsi boolean :  $F = XYZ + XYZ' + XY'Z + X'YZ + X'YZ' + XY'Z' + X'Y'Z'$


2. Berdasarkan fungsi boolean, isi titik-titik dalam peta karnaugh berikut!

		XY			
		00	01	11	10
Z	0	1...	1...	1...	1...
	1	...	1..	1..	1..



3. Sederhanakan fungsi boolean :  $F = Y + \bar{Z} + X$

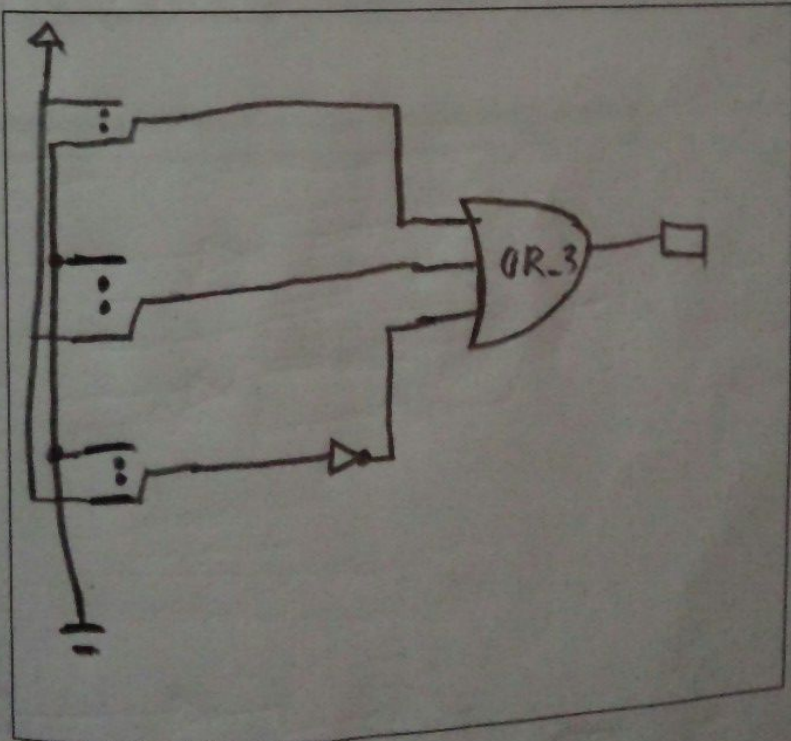4. Buat gerbang logika berdasarkan fungsi boolean anda! Gambar dalam kotak dibawah ini!






## Percobaan 2

1. Buat kombinasi gerbang logika berdasarkan peta karnaugh berikut!

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	0	1


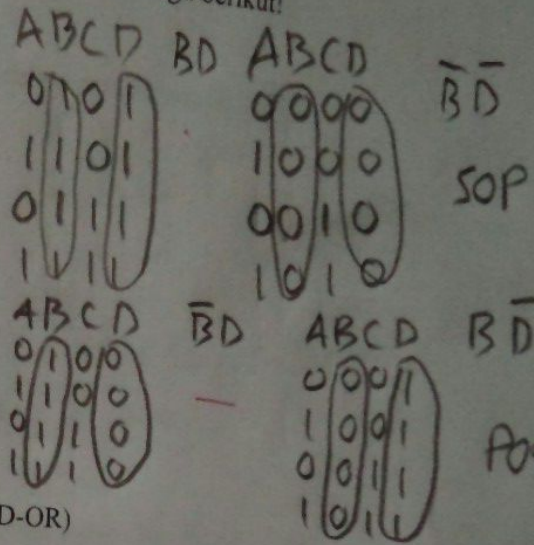


2. Fungsi boolean :

$$F = BD + \overline{B}\overline{D} \quad \text{(AND-OR)}$$

$$F = (\overline{B} + D) \cdot (B + \overline{D}) \quad \text{(OR-AND)}$$

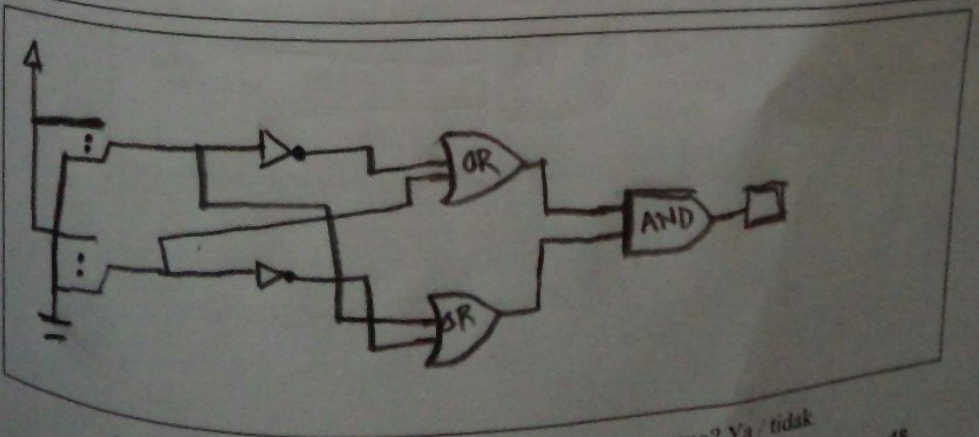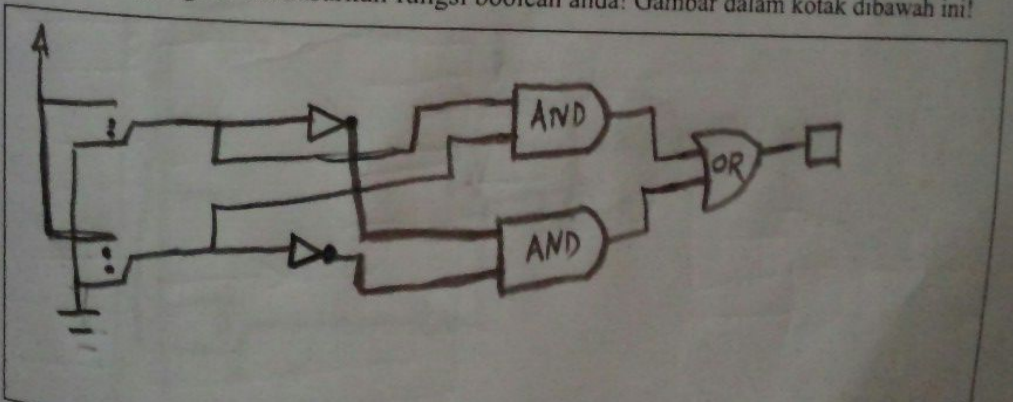3. Buat gerbang logika berdasarkan fungsi boolean anda! Gambar dalam kotak dibawah ini!



Apakah kedua kombinasi memberikan hasil yang sama? Ya / tidak




# KEGIATAN PRAKTIKUM

## Percobaan 1


1. Buat kombinasi gerbang logika berdasarkan peta karnaughberikut.

CD \ AB		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	0
	11	0	1	1	1
	10	0	0	0	0

ABCD

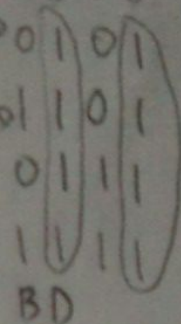

ABCD

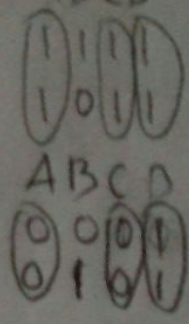


ACD

A

2. Fungsi boolean :  $F = \overline{A}CD + BD + ACD$

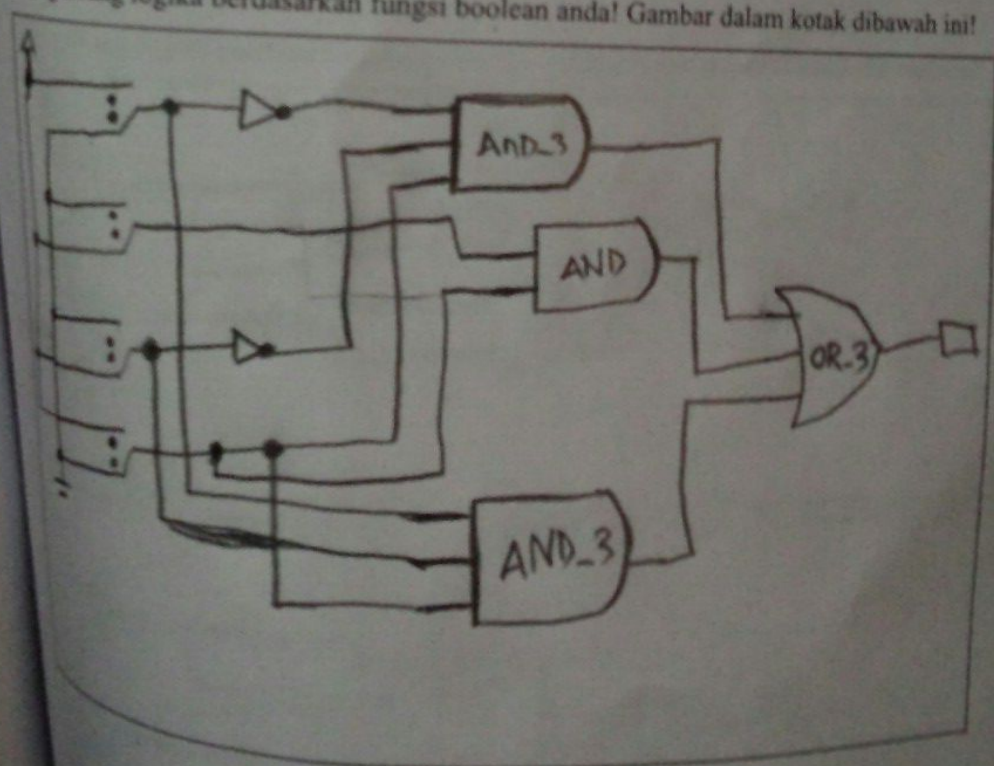3. Buat gerbang logika berdasarkan fungsi boolean anda! Gambar dalam kotak dibawah ini!



$$AB(C+\bar{C}) + B(\bar{C}+C) + \bar{C}$$

#### Percobaan 4

Fungsi boolean :  $F = AD' + ABC' + ABC' + BCD + BC'D' + AB'CD'$

Berdasarkan fungsi boolean, isi titik-titik dalam peta karnaugh berikut!

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	1	1
	01	0	1	1	1
	11	0	1	1	1
	10	0	1	1	1


$AB\bar{C}\bar{D}$  1110  
 $AB\bar{C}D$  1000  
 $A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  1100  
 $A\bar{B}\bar{C}D$  1010  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1111  
 $A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  1110  
 $A\bar{B}\bar{C}D$  1101  
 $A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0000

$AB\bar{C}\bar{D}$  1111  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0011  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1100  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0100

$AB\bar{C}\bar{D}$  1100  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0100  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1101  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0000  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1111  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0111  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1110  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0010

Sederhanakan fungsi boolean :  $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + B\bar{C}\bar{D} + AD$

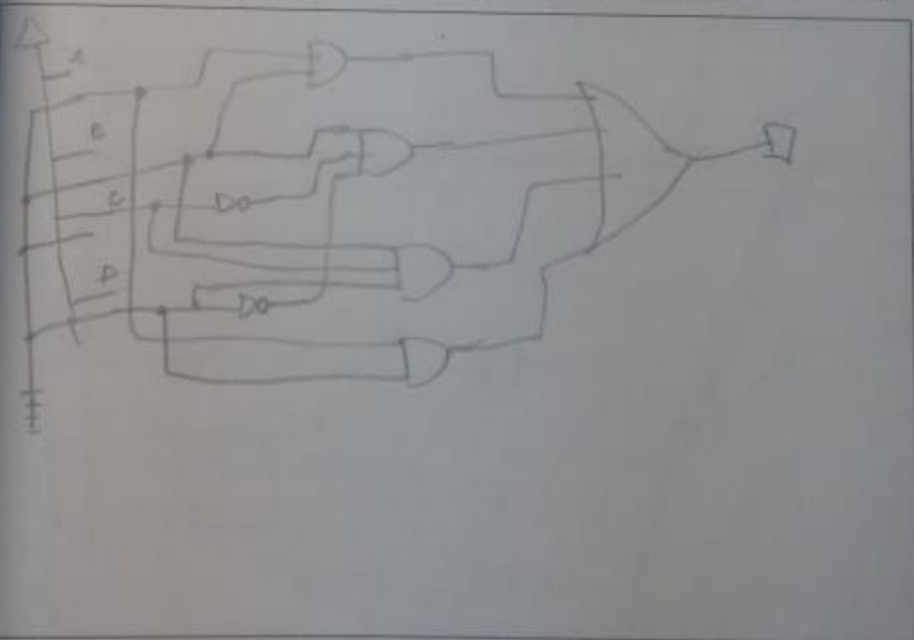Buat gerbang logika berdasarkan fungsi boolean anda! Gambar dalam kotak dibawah ini!



$AB\bar{C}\bar{D}$  1100  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0100  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1101  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0010  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1111  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0111  
 $AB\bar{C}\bar{D}$  1110  
 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$  0010

### Percobaan 5

Tabel Fungsi boolean :

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	0	1
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1
0	1	1	0	0
1	1	1	0	0
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

0	1	1	1	1
1	1	1	1	0


2. Berdasarkan tabel. Isi titik-titik dalam karnaugh map berikut!

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	(1)	....	(1)	....
	01	(1)	....	(1)	(1)
	11	(1)	(1)	....	....
	10	(1)	....	....	(1)

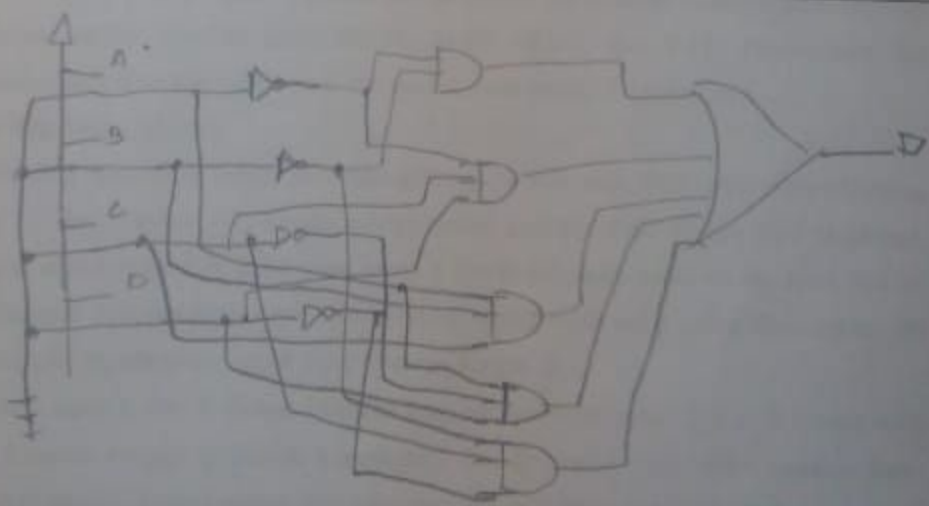3. Fungsi boolean sederhana:

$$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C\bar{D} + ABC\bar{C} + A\bar{C}D + B\bar{C}D$$

Buat gerbang logika berdasarkan fungsi boolean anda! Gambar dalam kotak dibawah ini!



Apakah kedua kombinasi memberikan hasil yang sama? Ya / Tidak